

Unidad 4: Circuito Oscilador

Profesor: Ing. Israel Chaves Arbaiza

Curso: Electrónica Básica




Objetivos de la clase

- Comprender el concepto de osciladores en un circuito
- Dominar las gráficas de salida de señal de biestables
- Aplicar los monoestables y astables en circuitos generadores de señal

Concepto de oscilador

- Produce una señal periódica, típicamente senoidal ó cuadrada
- Convierten la corriente directa (CD) a una señal de corriente alterna (CA)
- Requieren una fuente de alimentación externa (todos los CI)
- Generan señales emitidas por transmisores de radio y televisión, señales de reloj de computadoras, relojes de cuarzo, entre otros.

Concepto

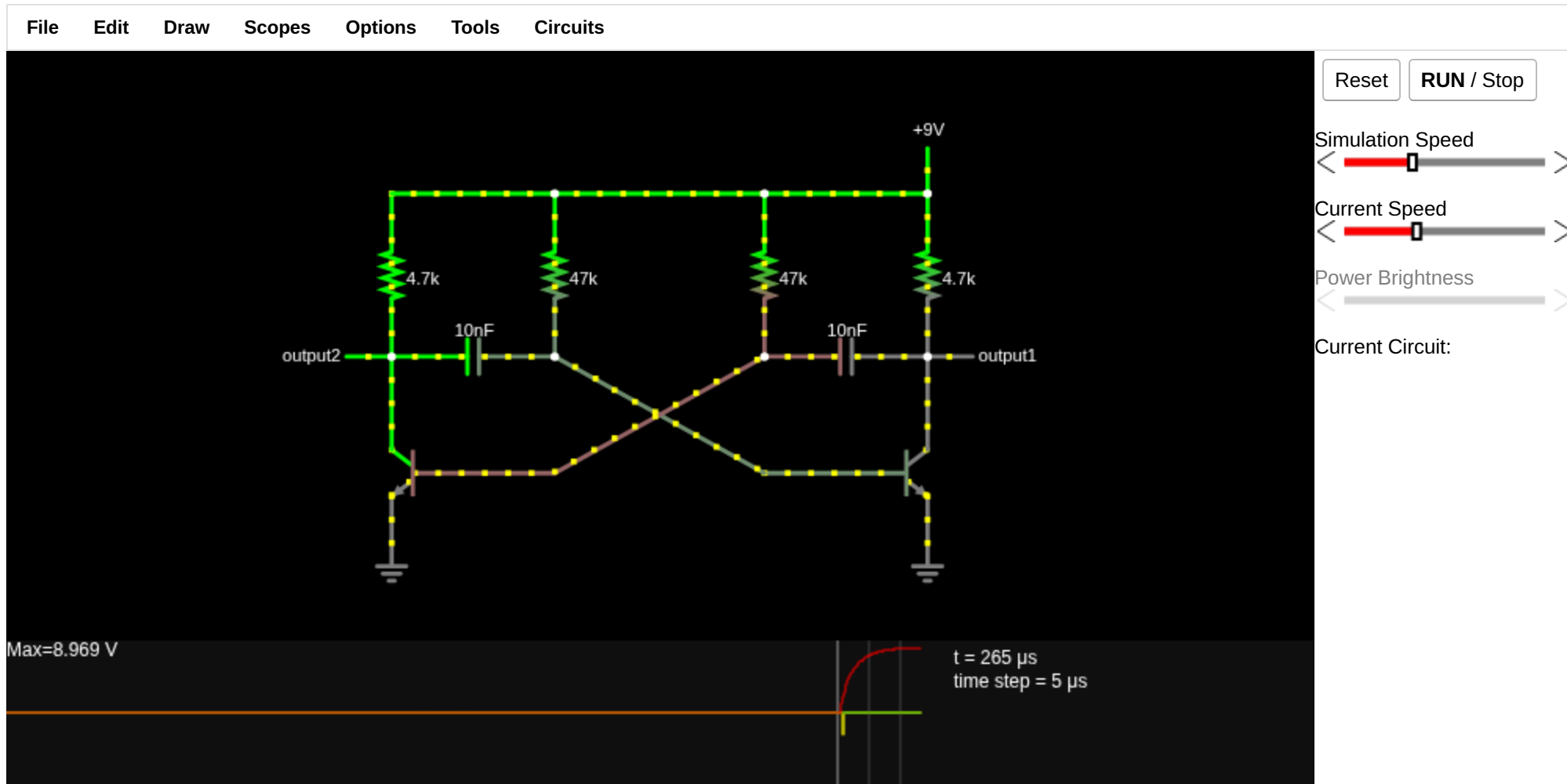

[Enlace del ejemplo](#)

Tipos de osciladores: por la frecuencia de su salida

- **Un oscilador de baja frecuencia (LFO)** es un oscilador electrónico que genera una frecuencia por debajo de $\approx 20\text{Hz}$. Se utiliza típicamente en el campo de los sintetizadores de audio.
- **Un oscilador de audio** produce frecuencias en el rango de audio, sobre 16Hz a 20kHz . Producen señales que escuchamos los humanos.
- **Un oscilador de radiofrecuencia (RF)** produce señales en la frecuencia de radio (RF) intervalo de aproximadamente 100kHz a 100GHz . Las señales de telefonía celular, controles de drones, internet, etc.

Existen 2 tipos principales: Oscilador lineal (armónico) ó **No lineal (de relajación)**

Osciladores de relajación

- Producen una señal de salida repetitiva no senoidal, tal como una onda triangular u onda cuadrada
- Los multivibradores **son los más utilizados**: Consta de un bucle de realimentación, con un dispositivo de conmutación tal como un transistor, un comparador, un relé, etc.
- Esa conmutación carga un capacitor ó inductor hasta que se alcanza un nivel umbral, entonces se descarga de nuevo
- El período del oscilador depende de la constante de tiempo τ del circuito del capacitor
- Actualmente son contruidos con circuitos integrados dedicados como el chip temporizador 555

Multivibrador

Se basan en estados de las señales, estos estados se pueden memorizar, crear un pulso de temporización o un tren de pulsos

- **Monoestable:** Genera un **único pulso**, al recibir un flanco adecuado, siempre y cuando esté habilitado. El pulso se puede temporizar.
- **Astable:** Crea un **tren de pulsos** a una frecuencia fija, con un ciclo de trabajo fijo.
- El ciclo de trabajo es el **porcentaje** de tiempo en que el pulso está en el nivel alto (W), comparado con el período de la señal (T)

$$D = \frac{W}{T} \cdot 100\%$$

Multivibrador

Bistable: También llamados **flip-flops**. Funcionan como:

- Memorias, que guardan niveles de voltaje.
- Sincronizadores para coordinar señales digitales
- Contadores de pulsos o eventos
- Divisores de frecuencia para bajar la frecuencia de un reloj


Algunos bistables, son *síncronos*, es decir que guardan el estado en memoria, sólo cuando les llega una orden de un flanco de una señal de reloj (*CLK*)

Circuito integrado 555


Patilla	Nombre	Comentario
1	Tierra	Referencia de cero voltios.
2	Disparo	De flanco negativo.
3	Salida	V_{SAL}
4	Habilitador	De nivel alto, cuando está deshabilitado la salida vale cero siempre.
5	Control	Generalmente tiene un condensador de 10 nF para minimizar rizos, también se puede usar para cambiar los valores de umbral y disparo.
6	Umbral	Sirve para definir el nivel donde estaría el flanco de la señal de disparo.
7	Descarga	Sirve para descargar el condensador utilizado en la oscilación.
8	Alimentación	$+V_{CC}$

Circuito integrado 555

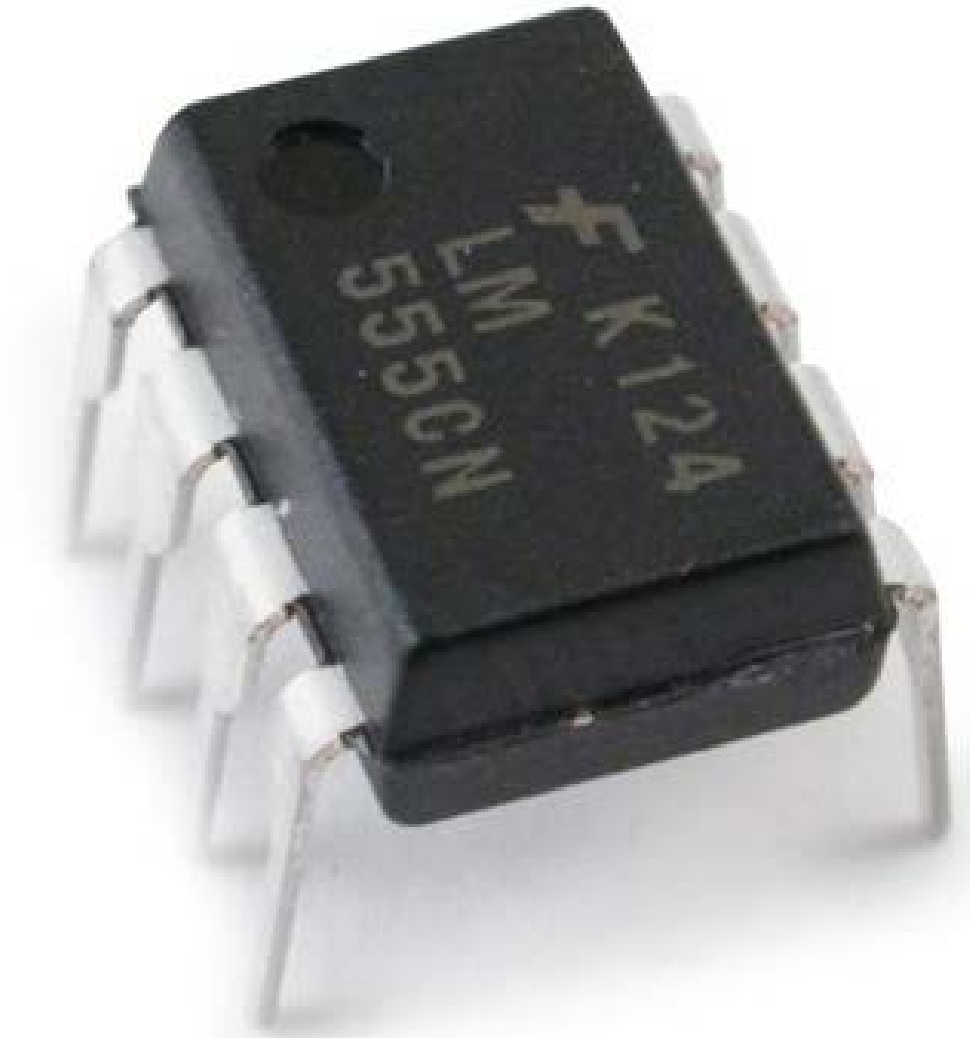- Es un circuito integrado (chip) aplicado en la generación de pulsos y oscilaciones.
- Desde 1971 sigue siendo implementado debido a su facilidad de uso, bajo costo y estabilidad.
- Muchas empresas los fabrican en versión de transistores bipolares y en CMOS de baja potencia.





Circuito integrado 555

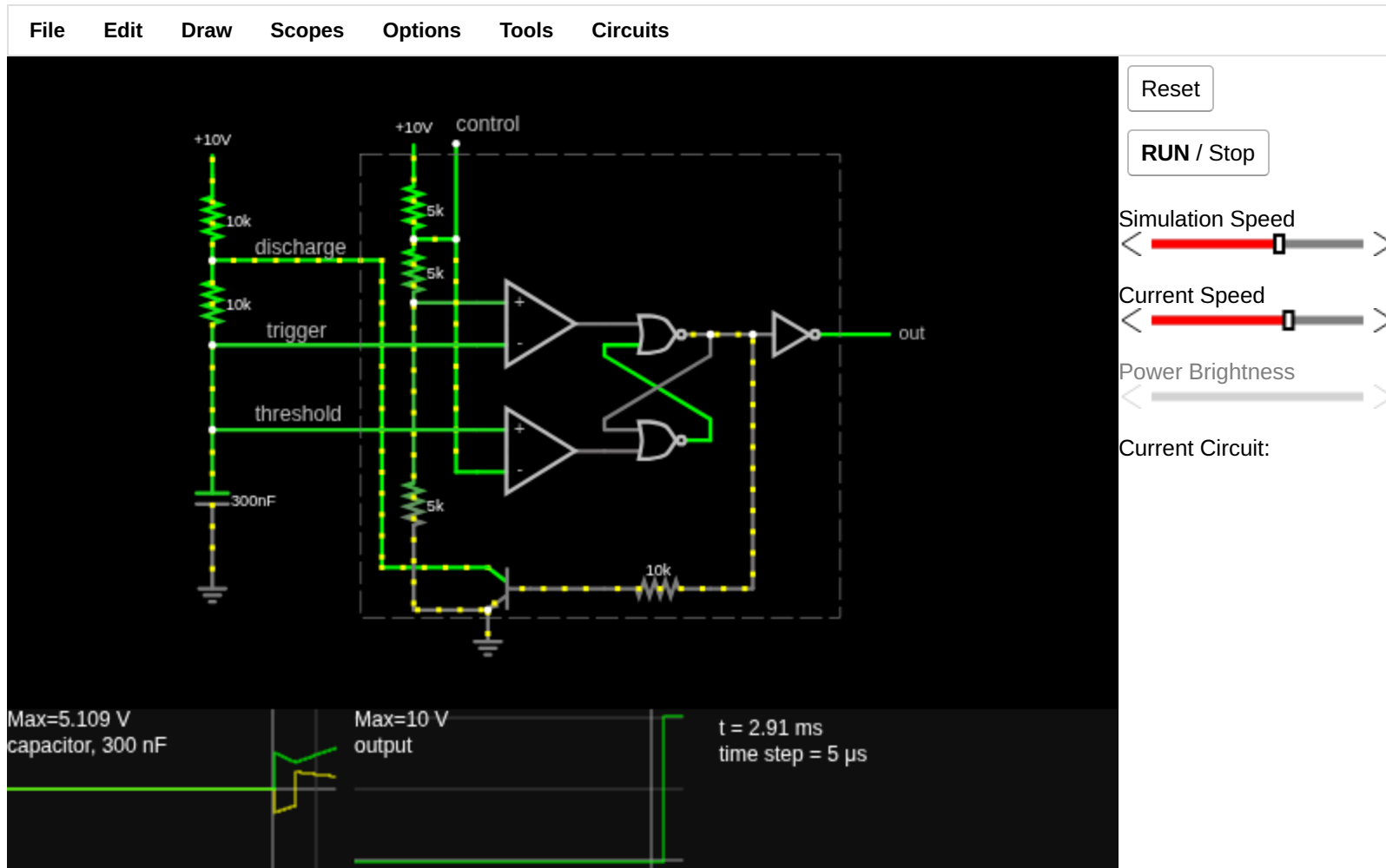


Monoestable

- Genera **un único pulso**, por cada disparo recibido
- Cada vez que le llegue un flanco negativo a la patilla de disparo
- **Importante:** El disparo debe regresar al nivel alto, antes de que termine el pulso

$$W = T_{alto} = 1,1RC$$

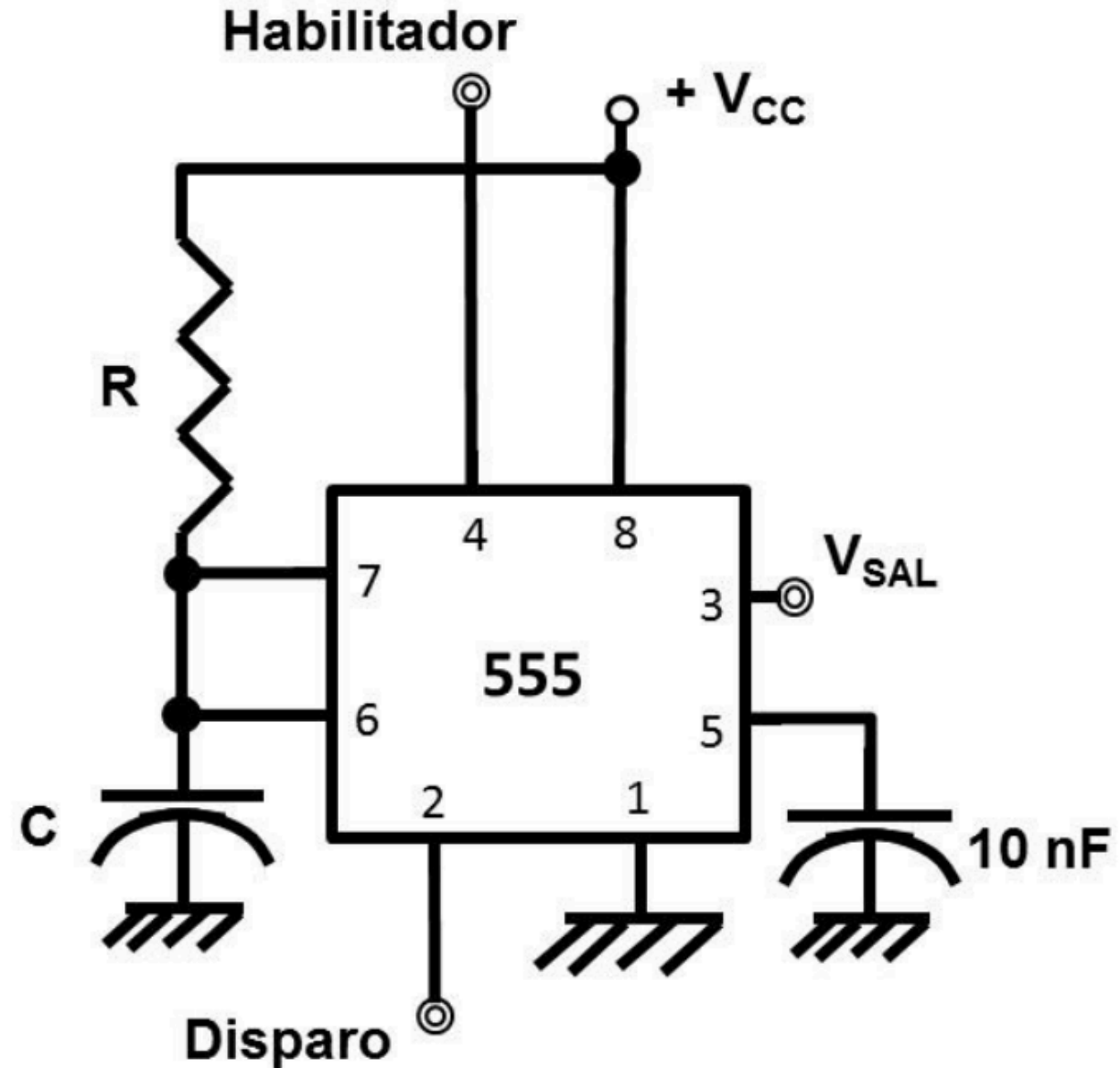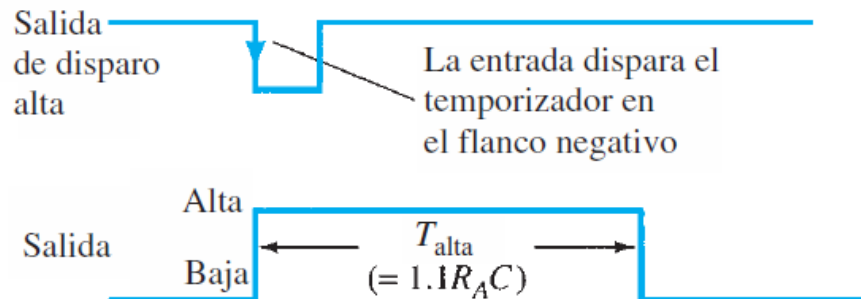


Monoestable


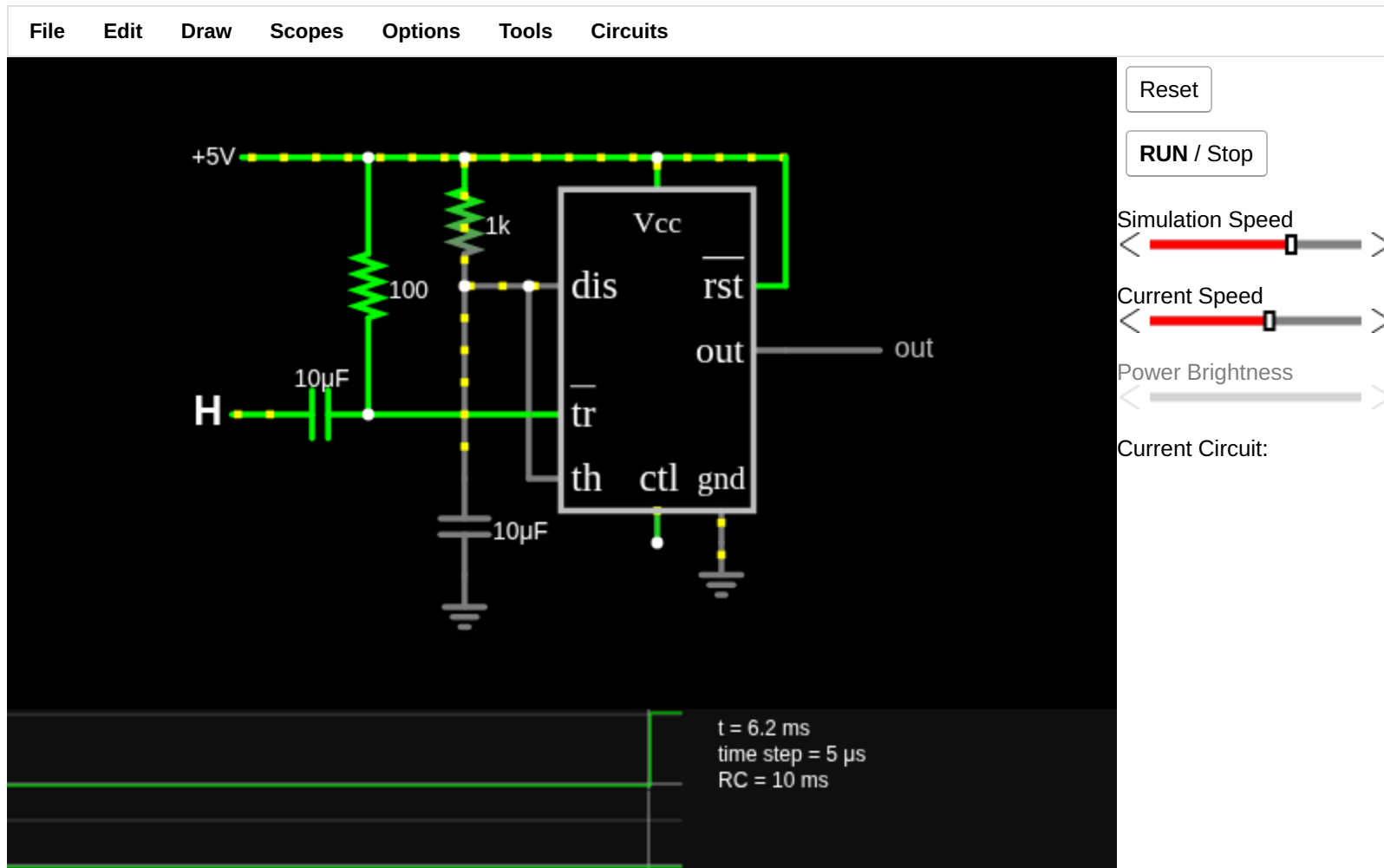


Astable


- Genera un **tren de pulsos**
- Utiliza un resistor y un capacitor externos para ajustar el intervalo de temporización de la salida
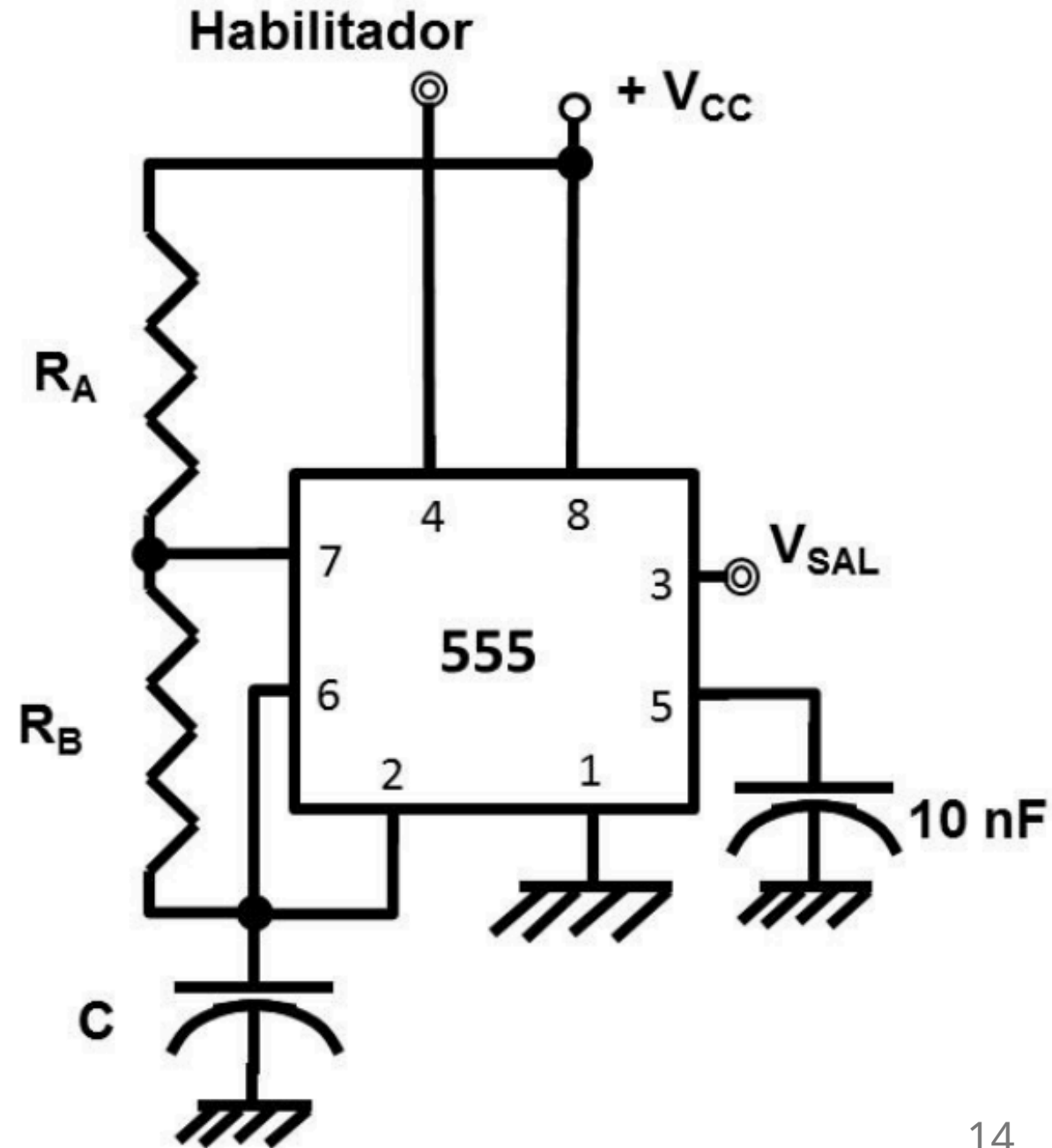
$$f = \frac{1,44}{(R_A + 2R_B)C}$$
$$D = \frac{R_A + R_B}{R_A + 2R_B} 100$$



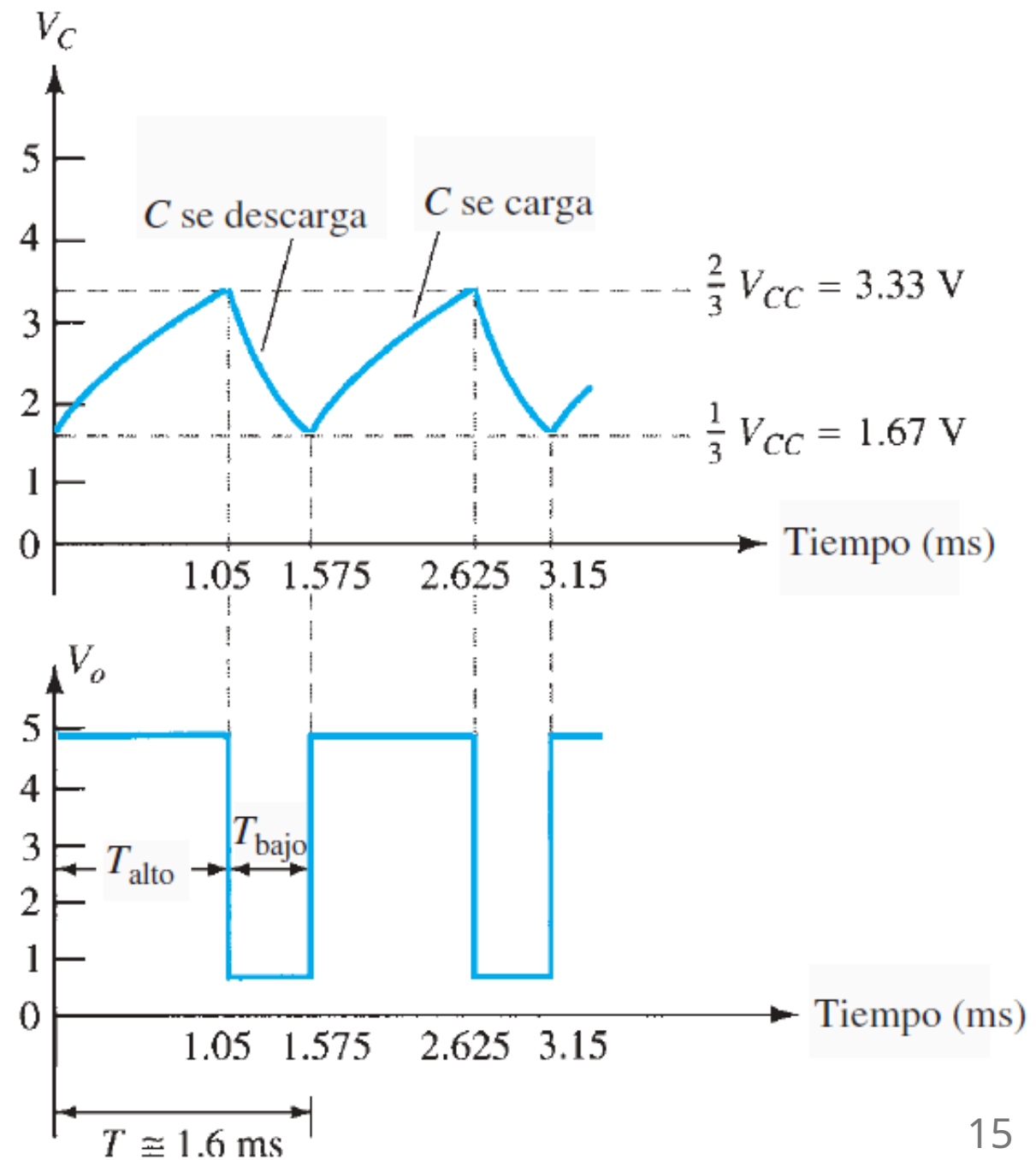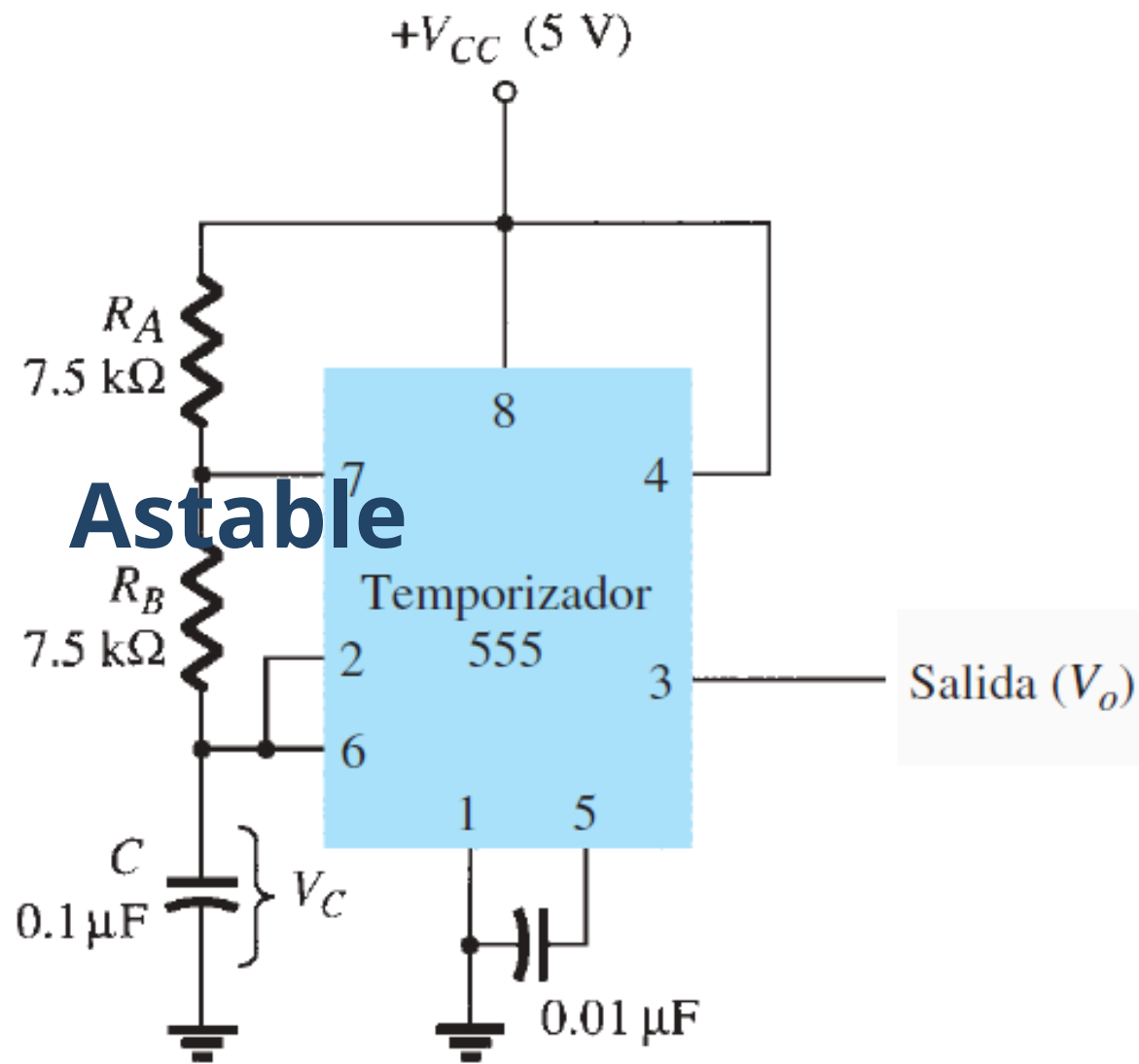

Astable

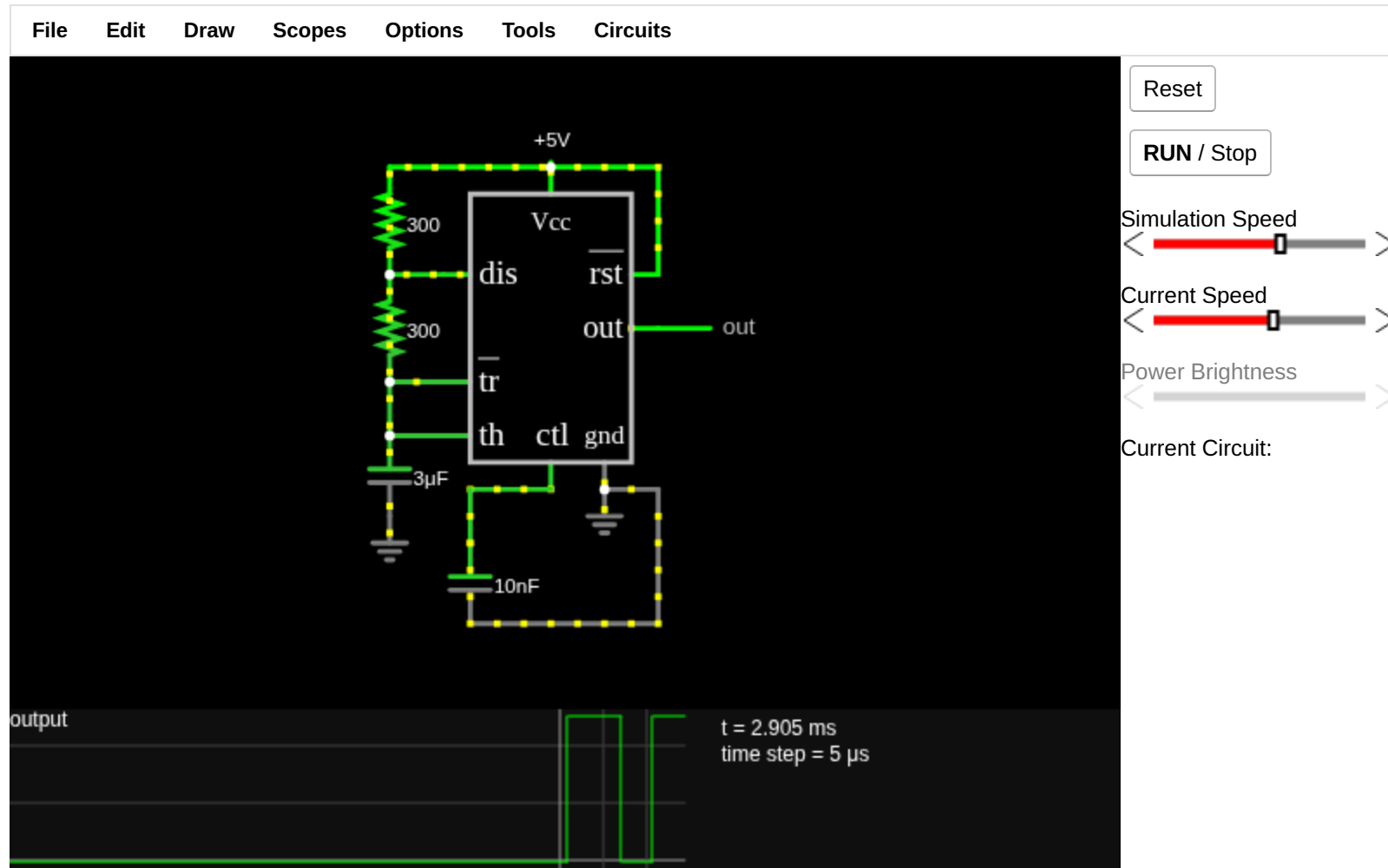

Ejemplo 1

Se requiere obtener una onda cuadrada de 20kHz, a la cual se le pueda variar el ciclo de trabajo entre 0 y 85 por ciento. Dimensione el siguiente circuito para cumplir con lo especificado.

